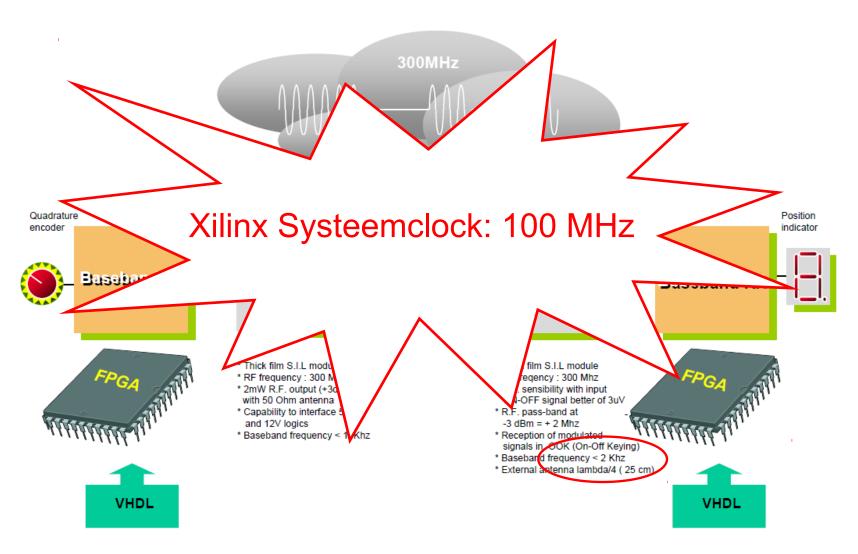


Spread Spectrum Wireless Communication



- Chipsnelheid = clocksnelheid zender
 → Clocksnelheid zender = max 10 Khz
- XUP Systeemclock: 100 MHz → Clockdivider nodig
- Factor 100MHz/10KHz = 10000
- 10000 ~= 16384 → 2¹4

Gebruik 14-bit teller, genereer CE signaal (bv. if teller = 0)

 \rightarrow 100MHz/(2^14) = 6.104 Khz

Ontvanger draait 16 keer sneller (2⁴ = 16), genereer CE signaal (bv. if teller = 0)

→ Gebruik 10-bit teller

